



Kombinacijska vezja



Kombinacijska vezja

Gradniki nizke, srednje in visoke stopnje integracije

- **kombinacijsko vezje** (*angl. combinational logic circuit*): vezje, katerega izhodi so Booleove funkcije Booleovih vhodnih spremenljivk
- kombinacijska vezja so zgrajena iz logičnih vrat (AND, OR, XOR, NAND, NOR, NXOR, ...), ki smo jih spoznali v prejšnjem poglavju
- integrirana vezja, ki vsebujejo do nekaj deset tranzistorjev, uvrščamo med **gradnike nizke stopnje integracije** (*angl. Small Scale Integration (SSI) circuits*)



Kombinacijska vezja

Gradniki nizke, srednje in visoke stopnje integracije

- v tem poglavju bomo spoznali tipične gradnike **srednje stopnje integracije** (*angl. Medium Scale Integration (MSI)*), ki vsebujejo do nekaj sto tranzistorjev:
 - **kodirnike** in **dekodirnike**,
 - **multipleksorje** in **demultipleksorje**,
 - **primerjalnike**, **seštevalnike** in **množilnike**,
 - **aritmetično-logične enote (ALU)**
- v naslednjem poglavju pa bomo govorili o tipičnih gradnikih **visoke stopnje integracije** (*angl. Large Scale Integration (LSI)*), ki vsebujejo do nekaj deset tisoč tranzistorjev; danes so tipični predstavniki preprosta programirljiva vezja (**PROM, EPROM, EEPROM, PAL, PLA, ...**)



Kombinacijska vezja

Gradniki nizke, srednje in visoke stopnje integracije


- vezja SSI so bila vrhunec tehnologije od konca 1950-ih do sredine 1960-ih, vezja MSI od konca 1960-ih do začetka 1970-ih, vezja LSI, med katerimi so bili že prvi mikroprocesorji in bralno-pisalni pomnilniki, pa od sredine do konca 1970-ih
- v 1980-ih so sledila vezja **zelo visoke stopnje integracije** (angl. **Very Large Scale Integration (VLSI)**) z več kot stotisoč tranzistorji
- danes imajo nekatera vezja že več milijard tranzistorjev, okrajšave SSI, MSI, LSI oz. VLSI pa uporabljamo predvsem za opis skupine integriranih digitalnih vezij glede na njihovo funkcijo (SSI – logična vrata; MSI – kodirniki, dekodirniki, multipleksorji, demultipleksorji, preprosta aritmetična vezja, ...; LSI: (E(E))PROM, PLA, PAL, ...; VLSI: RAM, mikroprocesorji itd.)




Kombinacijska vezja

Vezja z več vhodi in izhodi

 
- logična vrata – kombinacijsko vezje z dvema ali več vhodi in enim izhodom:
- **kodirniki** in **dekodirniki** – tudi izhodov je več:
- **multipleksorji** in **demultipleksorji** – dve vrsti vhodov, **podatkovni** in **izbirni (naslovnji)**:




dvovhodna vrata

 


večvhodna vrata

 


kodirnik

 

dekodirnik

 

multipleksor

 


demultipleksor



Kombinacijska vezja

Kodirniki

 - **kodirnik** (*angl. encoder*) na izhodih generira kodo (binarno, BCD, ...) naslova (številke) vhoda, na katerem je enica
- najpreprostejši primer: **binarni kodirnik 4/2**



x_0	x_1	x_2	x_3	y_1	y_0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

to je nepopolna pravilnostna tabela; vezje na njeni osnovi bo delovalo pravilno le, če bo enica vedno na natanko enem vhodu; v tem primeru velja
$$y_1 = x_2 + x_3 ; y_0 = x_1 + x_3$$

- delovanje pri preostalih vhodnih kombinacijah običajno določimo tako, da vhodom pripišemo **prioriteto**; tako dobimo **kodirnik s prioriteto** (*angl. priority encoder*)

x_0	x_1	x_2	x_3	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

0 ali 1 (ni pomembno)

najvišja prioriteta



Kombinacijska vezja

Kodirniki

x_0	x_1	x_2	x_3	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

x_2x_3 \ x_0x_1	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$y_1(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_2 + x_3$$

x_2x_3 \ x_0x_1	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

$$y_0(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 + x_3$$




Kombinacijska vezja


Kodirniki

$$Y_1(X_0, X_1, X_2, X_3) = X_2 + X_3$$
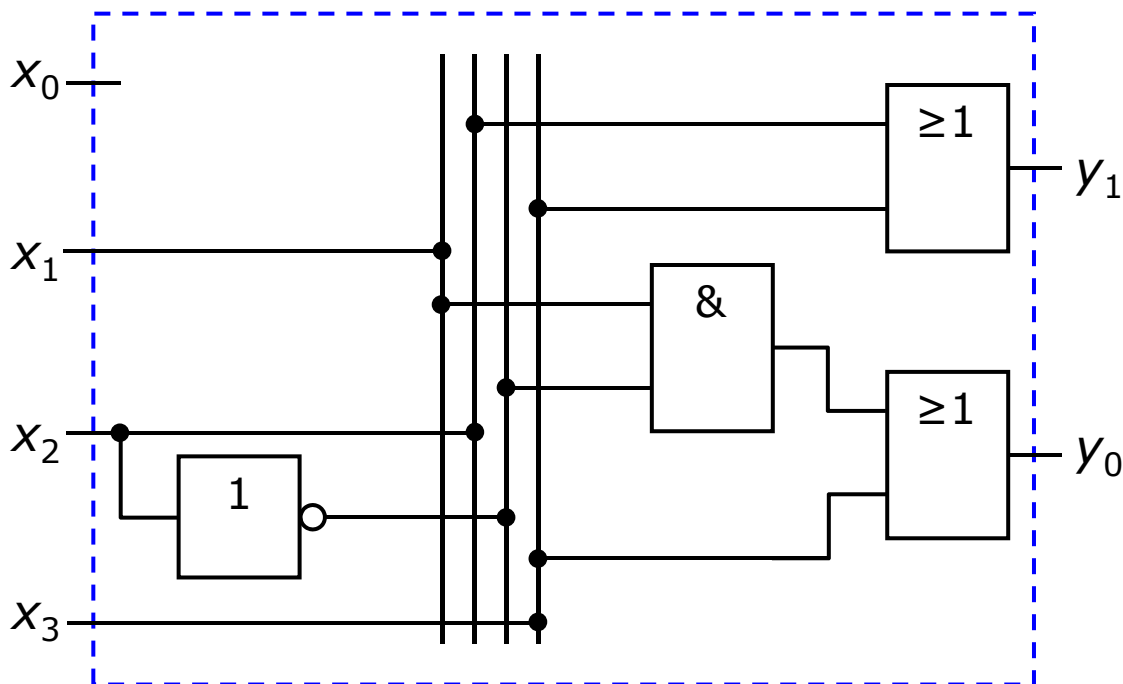
$$Y_0(X_0, X_1, X_2, X_3) = X_1 \bar{X}_2 + X_3$$



=

 





Kombinacijska vezja

Kodirniki



Primeri standardnih kodirnikov:

  - **binarni kodirnik 8/3**
($n = 3$, izhod v binarni kodi)



binarni kodirnik 8/3
SN74LS148NS
(Texas Instruments)

  - **BCD kodirnik 10/4**
($n = 4$, izhod v BCD kodi, zato le 10 namesto 16 vhodov)



BCD kodirnik 10/4
SN74LS147FK
(Texas Instruments)



Kombinacijska vezja

Dekodirniki

- **dekodirnik** (*angl. decoder*) generira enico na tistem izhodu, katerega naslov (številka) ustreza vrednosti kode (binarne, BCD, ...) na vhodu
- najpreprostejši primer: **binarni dekodirnik 2/4**

x_1	x_0	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1


tokrat je pravilnostna tabela popolna, določanje prioritete zato ni potrebno, iz tabele pa hitro razberemo:

$$y_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

$$y_1 = \bar{x}_1 x_0$$

$$y_2 = x_1 \bar{x}_0$$

$$y_3 = x_1 x_0$$

 



Kombinacijska vezja


Dekodirniki

$$Y_0 = \bar{X}_1 \bar{X}_0$$


$$Y_1 = \bar{X}_1 X_0$$

$$Y_2 = X_1 \bar{X}_0$$

$$Y_3 = X_1 X_0$$

 

=

 





Kombinacijska vezja

Dekodirniki

negacija izhoda pove, da dekodirnik na aktivnem izhodu generira ničlo, na neaktivnih pa enice



Primeri standardnih dekodirnikov:

- **dekodirnik 4/10**
(iz BCD kode)

  

BCD dekodirnik 4/10
74HC42
(Philips Semiconductors)

- **dekodirnik 4/16**
(iz binarne kode)

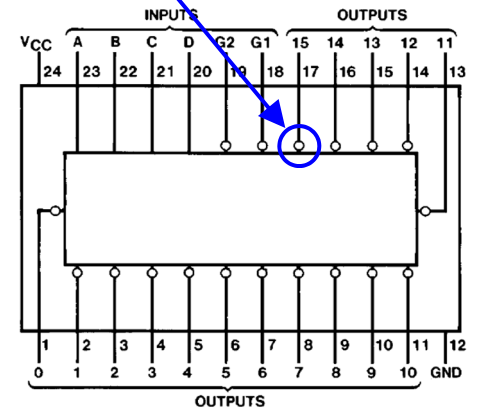 

binarni dekodirnik 4/16
DM74154N
(National Semiconductor)



Kombinacijska vezja

Pozitivna in negativna logika



- če v integriranem vezju logični enici ustreza višja, logični ničli pa nižja napetost (npr. 1 = +5V, 0 = 0V), pravimo, da gre za **vezje s pozitivno logiko**
- če v integriranem vezju logični enici ustreza nižja, logični ničli pa višja napetost (npr. 1 = 0V, 0 = +5V), pa gre za **vezje z negativno logiko**
- poglavitni vzrok za uporabo negativne logike je možnost gradnje vezja z manjšim številom vrat in/ali s hitrejšimi vrati
- prototipa kodirnika 4/2 in dekodirnika 2/4, ki smo ju obravnavali, smo zapisali v DNO in izvedli z vrati AND in OR; dejanske izvedbe pretežno uporabljajo vrata NAND in/ali NOR, ki tudi pogosto delujejo hitreje v negativni logiki kot v pozitivni



Kombinacijska vezja

Multiplesorji

  - **multipleksor** (*angl. multiplexer, MUX*) ima 2^n podatkovnih in n izbirnih vhodov ter en izhod
- na izhodu je vrednost tistega podatkovnega vhoda (Booleove spremenljivke), katerega naslov je zapisan na izbirnih vhodih



s_2	s_1	s_0	y
0	0	0	d_0
0	0	1	d_1
0	1	0	d_2
0	1	1	d_3
1	0	0	d_4
1	0	1	d_5
1	1	0	d_6
1	1	1	d_7

$$\begin{aligned} y &= \bar{s}_2\bar{s}_1\bar{s}_0d_0 + \bar{s}_2\bar{s}_1s_0d_1 \\ &+ \bar{s}_2s_1\bar{s}_0d_2 + \bar{s}_2s_1s_0d_3 \\ &+ s_2\bar{s}_1\bar{s}_0d_4 + s_2\bar{s}_1s_0d_5 \\ &+ s_2s_1\bar{s}_0d_6 + s_2s_1s_0d_7 \\ &= m_0d_0 + m_1d_1 + \dots + m_7d_7 \end{aligned}$$







Kombinacijska vezja

Multiplesorji

  - **multiplesor** (*angl. multiplexer, MUX*) ima 2^n podatkovnih in n izbirnih vhodov ter en izhod
- na izhodu je vrednost tistega podatkovnega vhoda (Booleove spremenljivke), katerega naslov je zapisan na izbirnih vhodih



s_2	s_1	s_0	y
0	0	0	d_0
0	0	1	d_1
0	1	0	d_2
0	1	1	d_3
1	0	0	d_4
1	0	1	d_5
1	1	0	d_6
1	1	1	d_7

$$\begin{aligned} y &= \bar{s}_2\bar{s}_1\bar{s}_0d_0 + \bar{s}_2\bar{s}_1s_0d_1 \\ &+ \bar{s}_2s_1\bar{s}_0d_2 + \bar{s}_2s_1s_0d_3 \\ &+ s_2\bar{s}_1\bar{s}_0d_4 + s_2\bar{s}_1s_0d_5 \\ &+ s_2s_1\bar{s}_0d_6 + s_2s_1s_0d_7 \\ &= m_0d_0 + m_1d_1 + \dots + m_7d_7 \end{aligned}$$

$$y = \underline{m} \cdot \underline{d}$$

vektorska
enačba
multiplesorja



Kombinacijska vezja

Multipleksorji

s_1	s_0	y
0	0	d_0
0	1	d_1
1	0	d_2
1	1	d_3

$$\begin{aligned} y &= \bar{s}_1 \bar{s}_0 d_0 + \bar{s}_1 s_0 d_1 + s_1 \bar{s}_0 d_2 + s_1 s_0 d_3 \quad (\text{primerno za izvedbo AND-OR}) \\ &= \overline{\bar{s}_1 \bar{s}_0 d_0 + \bar{s}_1 s_0 d_1 + s_1 \bar{s}_0 d_2 + s_1 s_0 d_3} \\ &= \overline{\bar{s}_1 \bar{s}_0 d_0} \cdot \overline{\bar{s}_1 s_0 d_1} \cdot \overline{s_1 \bar{s}_0 d_2} \cdot \overline{s_1 s_0 d_3} \\ &= \uparrow(\uparrow(\bar{s}_1, \bar{s}_0, d_0), \uparrow(\bar{s}_1, s_0, d_1), \uparrow(s_1, \bar{s}_0, d_2), \uparrow(s_1, s_0, d_3)) \\ &\quad (\text{primerno za izvedbo NAND-NAND}) \end{aligned}$$

- za vajo izrišite simbolne sheme 4-vhodnega multipleksorja:
 - v izvedbi z negatorji ter vrati AND in OR
 - v izvedbi z negatorji ter vrati NAND




Kombinacijska vezja

Uporaba multipleksorja za realizacijo preklopne funkcije

- z multipleksorjem lahko realiziramo poljubno preklopno funkcijo:
 - **trivialna realizacija:** za $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ uporabimo 2^n -vhodni multipleksor; na izbirne vhode pripeljemo spremenljivke, na podatkovne pa konstante iz izhodnega stolpca pravilnostne tabele

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 




Kombinacijska vezja

Uporaba multipleksorja za realizacijo preklopne funkcije

- z multipleksorjem lahko realiziramo poljubno preklopno funkcijo:
 - **netrivialna realizacija:** uporabimo manjši multipleksor;
na izbirne vhode pripeljemo nekaj spremenljivk, na podatkovne pa preostale spremenljivke, njihove funkcije in/ali konstante

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
 
$$\begin{aligned}y &= \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1x_2x_3 \\ &= \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2(\bar{x}_3 + x_3) + x_1x_2x_3 \\ &= \bar{x}_1\bar{x}_2(\bar{x}_3) + \bar{x}_1x_2(\bar{x}_3) + x_1\bar{x}_2(1) + x_1x_2(x_3)\end{aligned}$$






Kombinacijska vezja


Multiplesorji

Primeri standardnih multiplesorjev:

 
- **16-vhodni multiplesor**
- **dvojni 8-vhodni multiplesor** (dva 8-vhodna, skupni izbirni vh.)




16-vhodni multiplesor (simbolna shema)

 

16-vhodni MUX
DM74150N
(National Semiconductor)

 

dvojni 8-vhodni multiplesor (simbolna shema)

 


dvojni 8-vhodni MUX
100363-CPK
(National Semiconductor)




Kombinacijska vezja

Multiplesorji

 - dvojni multipleksor je najpreprostejši primer splošnejšega **vektorskega multipleksorja**; navadnemu multipleksorju v takšni terminologiji pravimo **skalarni multipleksor**



2^n -vhodni
skalarni
multipleksor

 


k 2^n -vhodnih skalarnih multipleksorjev
s skupnimi izbirnimi vhodi




Kombinacijska vezja

Multiplesorji

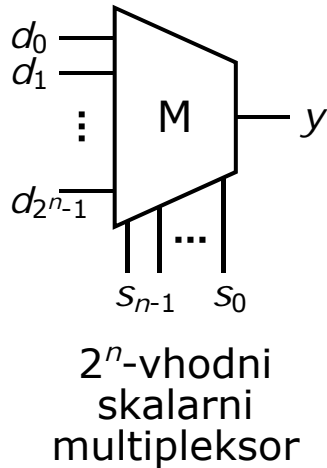- dvojni multipleksor je najpreprostejši primer splošnejšega **vektorskega multipleksorja**; navadnemu multipleksorju v takšni terminologiji pravimo **skalarni multipleksor**



2^n -vhodni
skalarni
multipleksor

 

$k \times 2^n$ -vhodni
vektorski multipleksor

S_n	S_{n-1}	...	S_0	y_0	y_1	...	y_{k-1}
0	0	...	0	$d_{0,0}$	$d_{1,0}$...	$d_{k-1,0}$
0	0	...	1	$d_{0,1}$	$d_{1,1}$...	$d_{k-1,1}$
0	0	...	0	$d_{0,2}$	$d_{1,2}$...	$d_{k-1,2}$
...
1	1	...	1	$d_{0,2^n-1}$	$d_{1,2^n-1}$...	$d_{k-1,2^n-1}$



Kombinacijska vezja

Multipleksorji

- dvojni multipleksor je najpreprostejši primer splošnejšega **vektorskega multipleksorja**; navadnemu multipleksorju v takšni terminologiji pravimo **skalarni multipleksor**

s_n	s_{n-1}	...	s_0	y_0	y_1	...	y_{k-1}
0	0	...	0	$d_{0,0}$	$d_{1,0}$...	$d_{k-1,0}$
0	0	...	1	$d_{0,1}$	$d_{1,1}$...	$d_{k-1,1}$
0	0	...	0	$d_{0,2}$	$d_{1,2}$...	$d_{k-1,2}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
1	1	...	1	$d_{0,2^{n-1}}$	$d_{1,2^{n-1}}$...	$d_{k-1,2^{n-1}}$

$$\begin{aligned}y_0 &= m_0 d_{0,0} + m_1 d_{0,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{0,2^{n-1}} \\y_1 &= m_0 d_{1,0} + m_1 d_{1,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{1,2^{n-1}} \\y_2 &= m_0 d_{2,0} + m_1 d_{2,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{2,2^{n-1}} \\&\vdots \\y_{k-1} &= m_0 d_{k-1,0} + m_1 d_{k-1,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{k-1,2^{n-1}}\end{aligned}$$





Kombinacijska vezja

Multiplesorji

- dvojni multiplesor je najpreprostejši primer splošnejšega **vektorskega multiplesorja**; navadnemu multiplesorju v takšni terminologiji pravimo **skalarni multiplesor**

s_n	s_{n-1}	...	s_0	y_0	y_1	...	y_{k-1}
0	0	...	0	$d_{0,0}$	$d_{1,0}$...	$d_{k-1,0}$
0	0	...	1	$d_{0,1}$	$d_{1,1}$...	$d_{k-1,1}$
0	0	...	0	$d_{0,2}$	$d_{1,2}$...	$d_{k-1,2}$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
1	1	...	1	$d_{0,2^{n-1}}$	$d_{1,2^{n-1}}$...	$d_{k-1,2^{n-1}}$

$$\begin{aligned}y_0 &= m_0 d_{0,0} + m_1 d_{0,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{0,2^{n-1}} \\y_1 &= m_0 d_{1,0} + m_1 d_{1,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{1,2^{n-1}} \\y_2 &= m_0 d_{2,0} + m_1 d_{2,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{2,2^{n-1}} \\&\vdots \\y_{k-1} &= m_0 d_{k-1,0} + m_1 d_{k-1,1} + \dots + m_{2^{n-1}} d_{k-1,2^{n-1}}\end{aligned}$$

$$\underline{y} = \underline{m} \cdot \underline{D}$$



matrična
enačba
vektorskega
multiplesorja



Kombinacijska vezja

Demultipleksorji

  - **demultipleksor** (*angl. demultiplexer*) ima en podatkovni in n izbirnih vhodov ter 2^n izhodov
- vrednost podatkovnega vhoda se prenese na tisti izhod, katerega naslov je zapisan na izbirnih vhodih



s_2	s_1	s_0	y_0	y_1	...	y_7
0	0	0	d	0	...	0
0	0	1	0	d	...	0
0	1	0	0	0	...	0
0	1	1	0	0	...	0
1	0	0	0	0	...	0
1	0	1	0	0	...	0
1	1	0	0	0	...	0
1	1	1	0	0	...	d

$$y_0 = \bar{s}_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 d = m_0 d$$

$$y_1 = \bar{s}_2 \bar{s}_1 s_0 d = m_1 d$$

$$\vdots$$

$$y_7 = s_2 s_1 s_0 d = m_7 d$$

vektor izhodov \underline{y} = $\underline{m}^T \cdot d$

podatkovni vhod (skalar) d

vsota produktov (skalarni produkt)



transponirani vektor min-termov izbirnih vhodov \underline{m}^T



Kombinacijska vezja

Demultipleksorji

  - **demultipleksor** (*angl. demultiplexer*) ima en podatkovni in n izbirnih vhodov ter 2^n izhodov
- vrednost podatkovnega vhoda se prenese na tisti izhod, katerega naslov je zapisan na izbirnih vhodih



s_2	s_1	s_0	y_0	y_1	...	y_7
0	0	0	d	0	...	0
0	0	1	0	d	...	0
0	1	0	0	0	...	0
0	1	1	0	0	...	0
1	0	0	0	0	...	0
1	0	1	0	0	...	0
1	1	0	0	0	...	0
1	1	1	0	0	...	d

$$y_0 = \bar{s}_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 d = m_0 d$$

$$y_1 = \bar{s}_2 \bar{s}_1 s_0 d = m_1 d$$

$$\vdots$$

$$y_7 = s_2 s_1 s_0 d = m_7 d$$

$$\underline{y} = \underline{m}^T \cdot d$$


vektorska enačba
(skalarnege)
demultipleksorja



Kombinacijska vezja


Demultipleksorji

 - če 2^n -izhodnemu demultipleksorju na podatkovni vhod vežemo enico, dobimo dekodirnik $n/2^n$




x_1	x_0	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

dekodirnik 2/4 s
pravilnostno tabelo

 

x_1	x_0	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	d	0	0	0
0	1	0	d	0	0
1	0	0	0	d	0
1	1	0	0	0	d

 4-izh. demultipleksor s
pravilnostno tabelo







Kombinacijska vezja

Demultipleksorji

 - več enakih demultipleksorjev s skupnimi izbirnimi vhodi lahko obravnavamo kot **vektorski demultipleksor**; navadni demultipleksor je v takšni terminologiji **skalarni demultipleksor**



2^n -izhodni
skalarni
demultipleksor

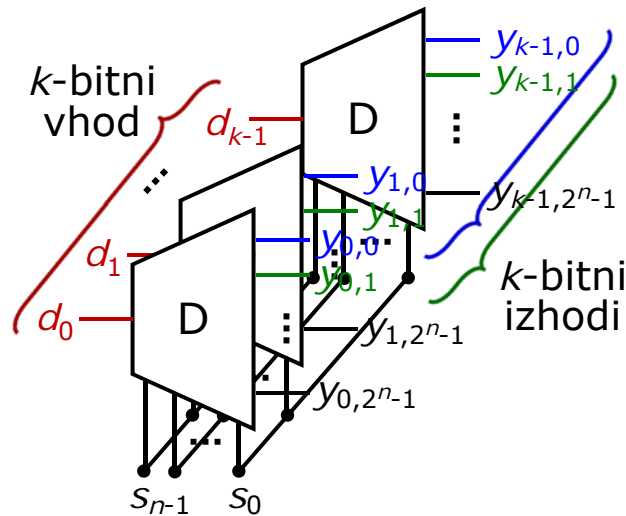

$k \times 2^n$ -izhodni
vektorski demultipleksor

$$\underline{Y} = \underline{m}^T \cdot \underline{d}$$


matrična enačba
vektorskega
demultipleksorja




Kombinacijska vezja

Primerjalniki (komparatorji)

 
- n -bitni **primerjalnik enakosti** (*angl. identity comparator*) ima dva n -bitna (= vektorska) vhoda in en izhod, ki pove, ali sta števili na obeh vhodih enaki (t.j. ali so vsi istoležni biti obeh vhodov enaki):



 4-bitni primerjalnik enakosti (simbolna shema)



8-bitni primerjalnik enakosti MC74AC521 (Motorola)

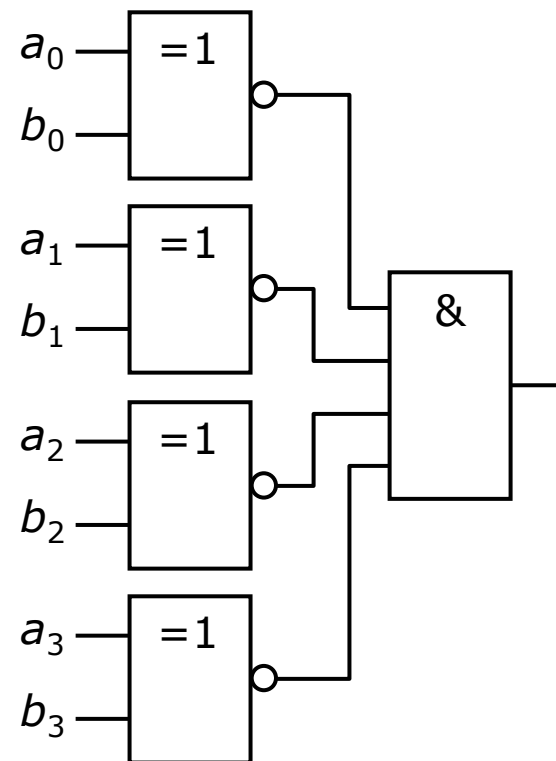


izvedba 4-bitnega primerjalnika enakosti z vrati NXOR in AND



Kombinacijska vezja

Primerjalniki (komparatorji)

 - n -bitni **primerjalnik velikosti** (*angl. magnitude comparator*) ima dva n -bitna vhoda in tri izhode, ki odražajo razmerje velikosti števil na vloh:




4-bitni primerjalnik velikosti (simbolna shema)

$$(A < B) = \bar{a}_3 b_3 + (\overline{a_3 \oplus b_3}) \bar{a}_2 b_2 + (\overline{a_3 \oplus b_3}) (\overline{a_2 \oplus b_2}) \bar{a}_1 b_1 + (\overline{a_3 \oplus b_3}) (\overline{a_2 \oplus b_2}) (\overline{a_1 \oplus b_1}) \bar{a}_0 b_0$$

$$(A = B) = \overline{(a_3 \oplus b_3)} \overline{(a_2 \oplus b_2)} \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{(a_0 \oplus b_0)}$$
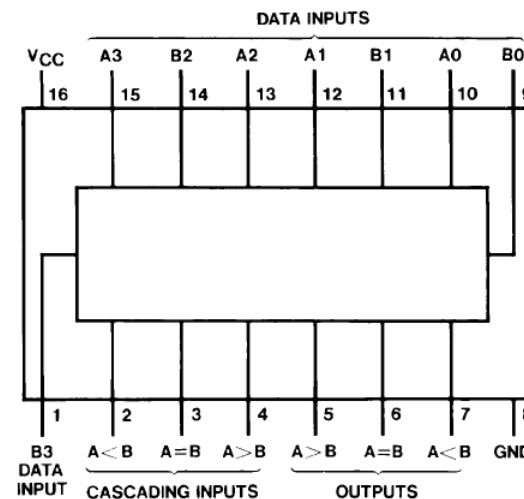
$$(A > B) = \overline{(A < B)} \overline{(A = B)}$$




4-bitni primerjalnik velikosti DM74LS85 (Natl. Semiconductor)



Kombinacijska vezja

Seštevalniki

 - n -bitni seštevalnik (*angl. **adder***) ima dva n -bitna vhoda, na katera privedemo binarna zapisa dveh n -bitnih števil, na izhodu pa dobimo binarni zapis njune vsote in podatek, ali je pri seštetju prišlo do prenosa z najvišjega bita
- z 1-bitnim **polovičnim seštevalnikom** (*angl. **half adder, HA***) dobimo 1-bitno vsoto (s) in podatek o prenosu na višji bit (c)



a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$c = ab$$


$$s = a \oplus b$$



Kombinacijska vezja

Seštevalniki

- 1-bitni **polni seštevalnik** (angl. **full adder, FA**) upošteva še morebitni prenos z nižjega bita (c_{vh})
- s kaskadno vezavo FA dobimo n -bitni **serijski (zaporedni) seštevalnik** (angl. **ripple adder**)

 

polni 1-bitni seštevalnik

a	b	c_{vh}	c_{izh}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$c_{izh} = ab + (a \oplus b)c_{vh}$$
$$s = a \oplus b \oplus c_{vh}$$

$$c_i = a_i b_i + (a_i \oplus b_i)c_{i-1}$$

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$$

enačbe in zgradba n -bitnega serijskega seštevalnika

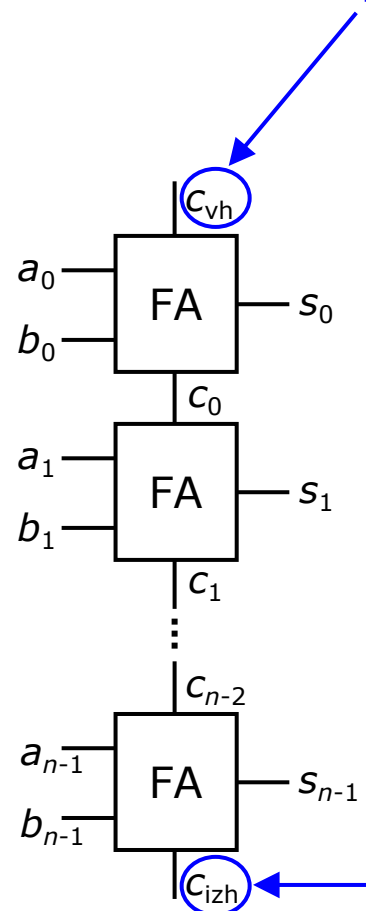vhod za prenos pri prvem FA v kaskadi in izhod za prenos pri zadnjem omogočata združevanje takšnih seštevalnikov v večje





Kombinacijska vezja


Seštevalniki

- v serijskem seštevalniku za izračun s_1 in c_1 potrebujemo c_0 , za izračun s_2 in c_2 potrebujemo c_1, \dots ,
- ker ima odziv vsakega FA zakasnitev, se pravilne vrednosti s_0, s_1, \dots, s_{n-1} ne pojavijo naenkrat, temveč druga za drugo
- celotni zakasnilni čas serijskega seštevalnika je tako odvisen od njegove velikosti (t.j. od n)

$$c_i = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_{i-1}$$

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$$

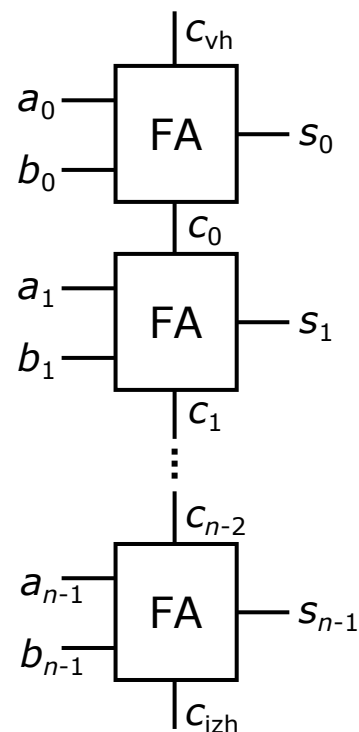enačbe in zgradba
 n -bitnega serijskega
seštevalnika





Kombinacijska vezja

Seštevalniki

- **paralelni (vzporedni) seštevalnik** (angl. **carry look-ahead adder**) vse prenose izračuna samo iz vhodnih podatkov:

označimo $c_{\text{vh}} = c_{-1}$, $G_i = a_i b_i$ in $P_i = a_i \oplus b_i$; tedaj je

$$c_0 = G_0 + c_{-1} P_0$$

$$c_1 = G_1 + c_0 P_1 = G_1 + G_0 P_1 + c_{-1} P_0 P_1$$

$$c_2 = G_2 + c_1 P_2 = G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_1 P_2 + c_{-1} P_0 P_1 P_2$$

\vdots

$$c_k = G_k + \sum_{j=0}^{k-1} \left(G_j \prod_{i=j+1}^k P_i \right) + c_{-1} \prod_{i=0}^k P_i$$

\vdots

$$s_0 = P_0 \oplus c_{-1}$$

$$s_1 = P_1 \oplus c_0$$

$$s_2 = P_2 \oplus c_1$$

\vdots

$$s_k = P_k \oplus c_{k-1}$$

\vdots




Kombinacijska vezja

Seštevalniki


- paralelni seštevalnik tako zgradimo iz treh delov:
 - **modul PG** določi vse P_i in G_i
 - **modul prenosov** določi vse c_i
 - **modul vsote** določi vse s_i

$$c_k = G_k + \sum_{j=0}^{k-1} \left(G_j \prod_{i=j+1}^k P_i \right) + c_{-1} \prod_{i=0}^k P_i$$

$$s_k = P_k \oplus c_{k-1}$$

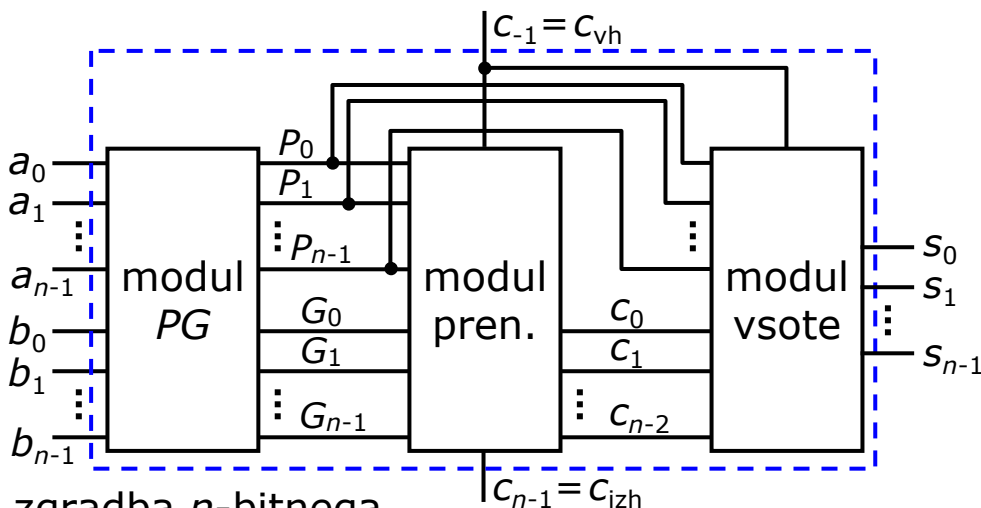

 zgradba n -bitnega
paralelnega seštevalnika



4-bitni paralelni seštevalnik
DM74LS283 (Fairchild)



Kombinacijska vezja

Seštevalniki

- za odštevanje uporabimo binarni zapis števil s predznakom: najpomembnejši bit predstavlja predznak (1-negativno, 0-pozitivno), število $-a$ pa je **dvojiški komplement** števila a , ki ga dobimo tako, da v binarnem zapisu števila a zamenjamo vse enice z ničlami in obratno, nato pa rezultatu prištejemo 1
- na ta način z n biti lahko zapišemo števila od $-2^{n-1}+1$ do $2^{n-1}-1$

-3	-2	-1	0	1	2	3
101	110	111	000	001	010	011

3-bitni zapis števil s predznakom

-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

4-bitni zapis števil s predznakom



Kombinacijska vezja

Seštevalniki

- razliko $(b-a)$ izračunamo tako, da številu b prištejemo dvojiški komplement a , morebitni prenos z najvišjega bita pa zanemarimo
- izračun razlik $(7-3)$ ter $(2-3)$ v 4-bitnem zapisu:

0111	(= +7)	0010	(= +2)
<u>+1101</u>	(= -3)	<u>+1101</u>	(= -3)
10100		01111	
↓		↓	
0100	(= +4)	1111	(= -1)

- če imata a in b enaka predznaka in sta znotraj območja izbranega n -bitnega zapisa, je opisani izračun razlike vselej pravilen
- v bolj splošnem primeru, ko imata a in b različna predznaka, pa lahko pride do preliva, t.j. dejanska vrednost $(b-a)$ preseže območje n -bitnega zapisa, dobljeni rezultat pa je zato napačen





Kombinacijska vezja

Množilniki

- $m \times n$ -bitni množilnik (*angl. multiplier*) ima en m -bitni in en n -bitni vhod (najpogosteje je $m = n$), na katera privedemo binarna zapisa dveh števil, na izhodu pa dobimo binarni zapis njenega produkta
- 1×1 -bitni množilnik so vrata AND, saj je poštevanka za 1-mestna binarna števila kar enaka pravilnostni tabeli za logično množenje; z vrati AND izvajamo množenje bitov tudi v večbitnih množilnikih
- za 2×2 -bitni množilnik potrebujemo štiri vrata AND in dva 1-bitna HA

a	b	$a \times b$	$a \cdot b$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1
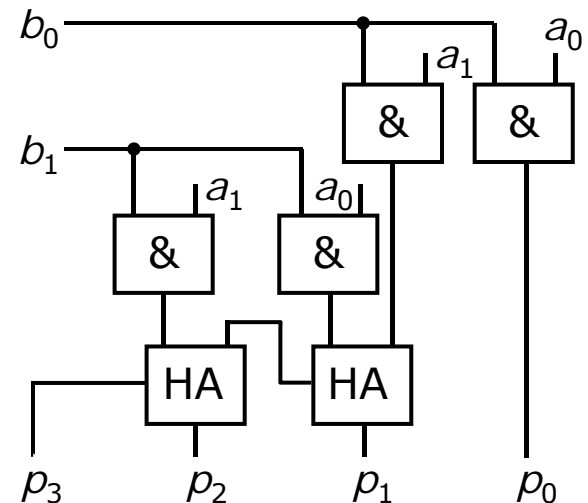 
$$a_1 a_0 \times b_1 b_0 = p_3 p_2 p_1 p_0$$







Kombinacijska vezja

Množilniki

- pri množenju 3- in večbitnih števil se prenosi že širijo skozi kaskado množenj in seštevanj, zato v takih množilnikih nastopajo tudi FA
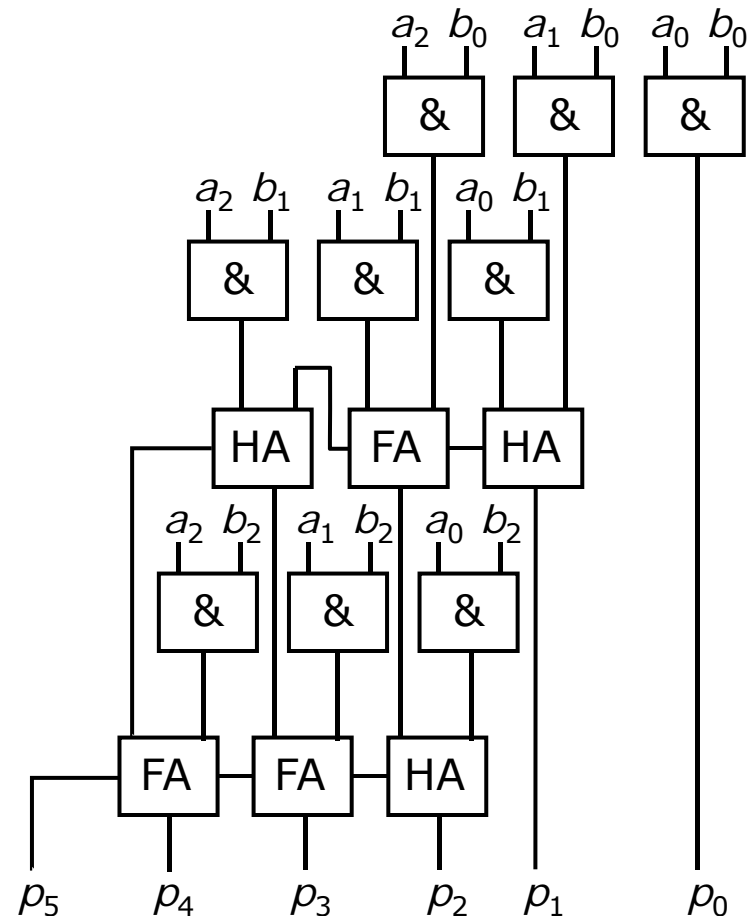 
$$a_2 a_1 a_0 \times b_2 b_1 b_0 = p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0$$






Kombinacijska vezja

Aritmetično-logična enota (ALU)

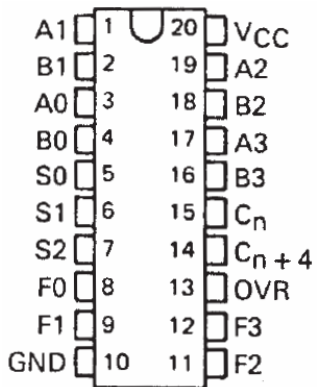
- aritmetično-logična enota (*angl. arithmetic logic unit, ALU*) je večnamensko vezje, ki izvaja logične in aritmetične operacije
- na podatkovne vhode dovedemo Booleove spremenljivke ali binarni zapis števil, z izbirnimi vhodi pa določimo operacijo, ki bo izvedena



4-bitna 8-operacijska
ALU SN74LS382-N
(Texas Instruments)

S_2	S_1	S_0	izhod
0	0	0	0
0	0	1	B minus A
0	1	0	A minus B
0	1	1	A plus B
1	0	0	$A \oplus B$
1	0	1	$A + B$
1	1	0	$A \cdot B$
1	1	1	1

seznam operacij
SN74LS382-N

 

4-bitna 32-operacijska
ALU 74LS181 (Signetics)